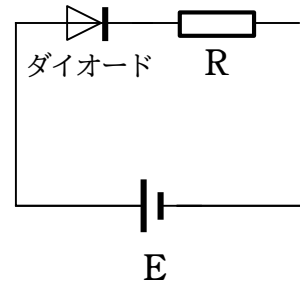


ダイオードを含む回路

図1の回路で、ダイオードは図2のグラフで表される電流電圧特性をもっている。Eは起電力1.3Vで内部抵抗が無視できる電池、Rは13Ωの抵抗である。この状態で、ダイオードに流れている電流の大きさを求めよ。



<図1>

<図2>

