

RLC直列回路のベクトル表示

抵抗, コイル, コンデンサーの直列回路 (RLC直列回路) に交流電圧をかけた。抵抗, コイル, コンデンサーにかかる交流電圧の実効値がそれぞれ 3.0V , 12.0V , 8.0V であるとき, 回路全体にかかる交流電圧の実効値はいくらか。

